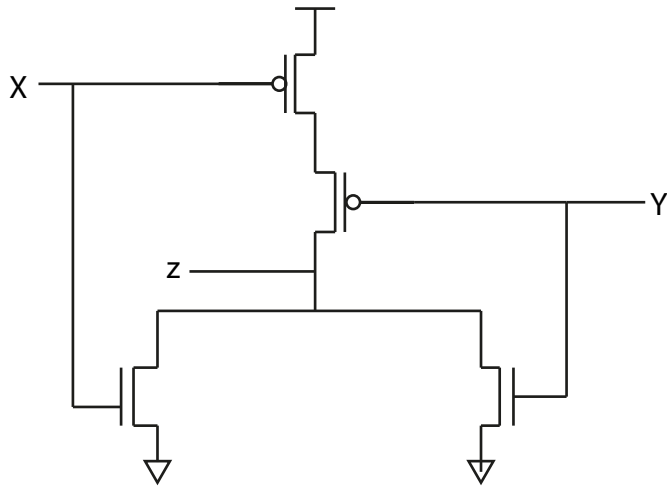



1






Jamal Kharrat

2


a

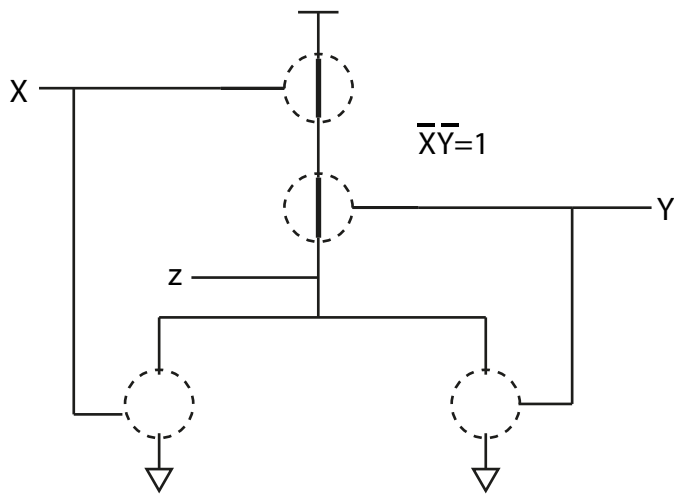

b

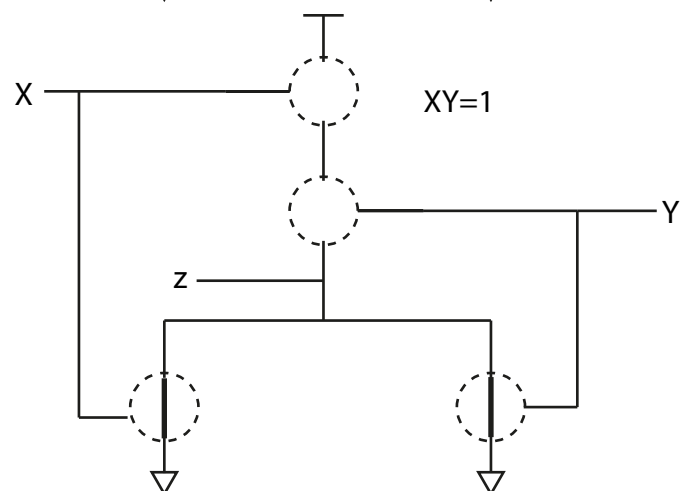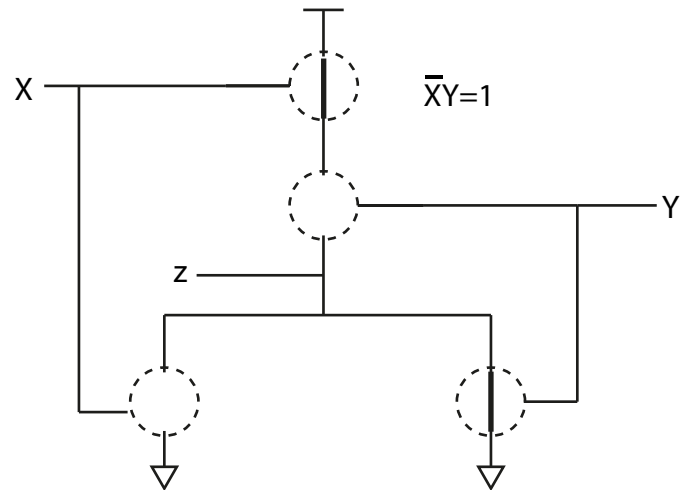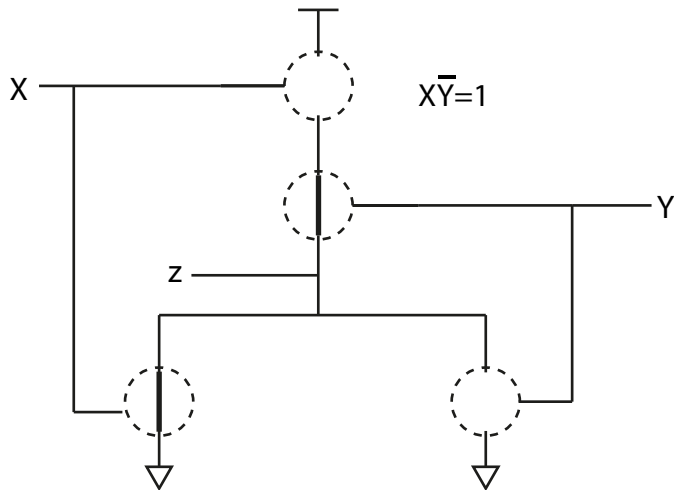

3

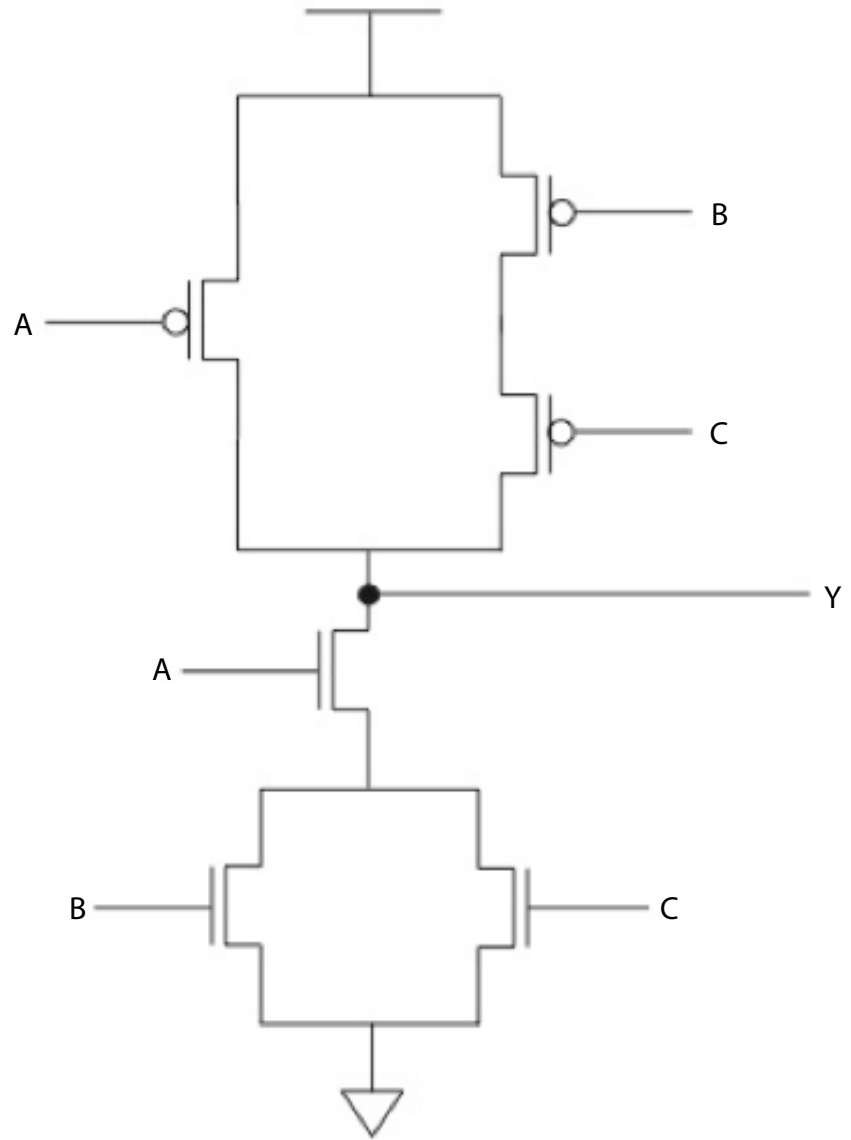

4  $A=0$  and  $B$  or  $C = 0 \Rightarrow \bar{A} (\bar{B} + \bar{C})$

5  $A=1$  or  $B$  and  $C = 1 \Rightarrow A + (BC)$

Yes we get a legal circuit



A	B	C	To Z	To Ground	Output
0	0	1	Y	N	1
0	0	1	Y	N	1
0	1	0	Y	N	1
0	1	1	N	Y	0
1	0	0	N	Y	0
1	0	1	N	Y	0
1	1	0	N	Y	0
1	1	1	N	Y	0

6

$A=1 \text{ and } B \text{ or } C = 1 \Rightarrow A(B+C)$


B- no we don't get a legal circuit

A	B	C	To Z	To Ground	Output
0	0	1	Y	N	1
0	0	1	Y	N	1
0	1	0	Y	N	1
0	1	1	N	N	Open
1	0	0	N	N	Open
1	0	1	N	Y	0
1	1	0	N	Y	0
1	1	1	N	Y	0

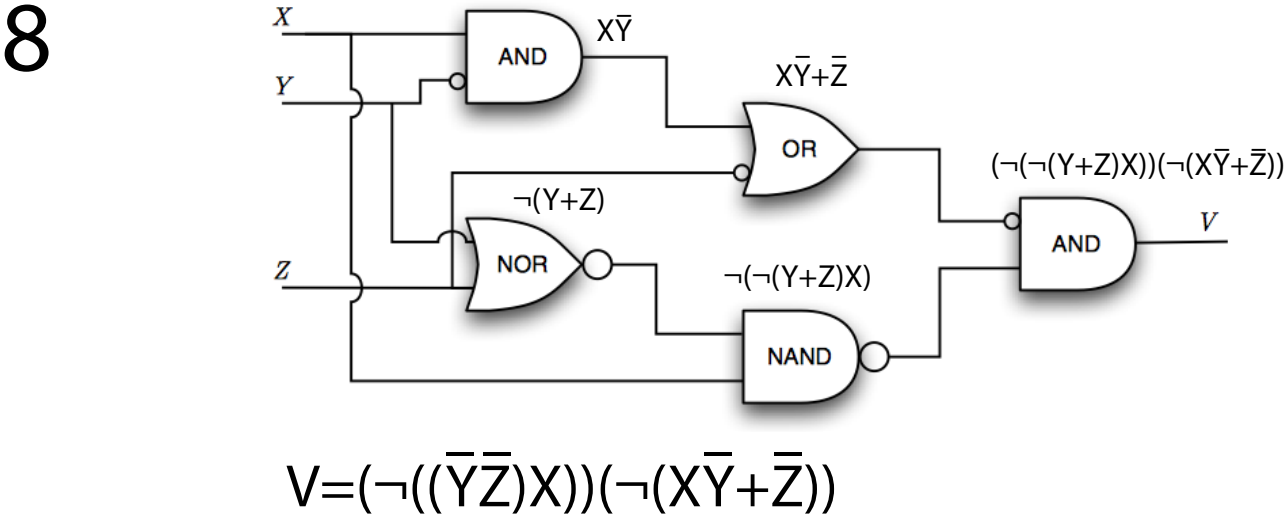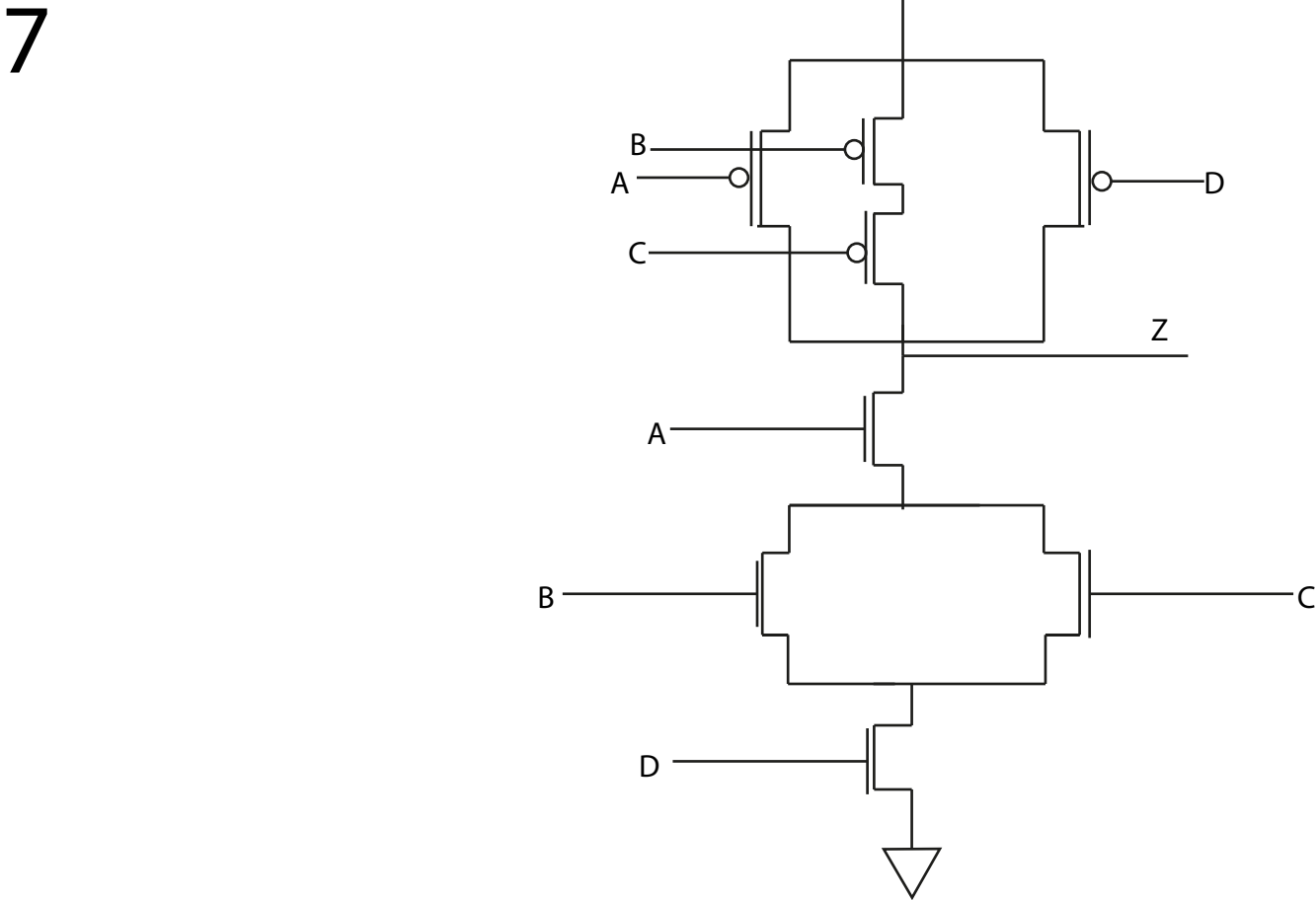

X	Y	Z	V
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$V = \bar{X}YZ + Z\bar{X} + YZ$$

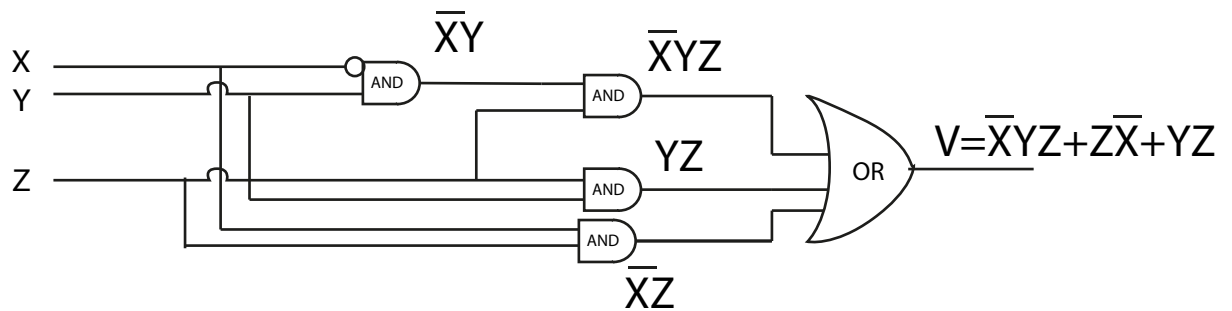

	XY			
Z	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	0

$$\bar{X}Z + YZ$$

