

Lab 7

C. Problems

①

(a)

S	a	New a(1)	a(2)	a(3)
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1



⑥ stable when $S=1$, new a is always 1.

⑦ The circuit doesn't remember a bit - it's more like a combinatorial function that breaks on certain inputs.

(a)

D	S	Q	New Q(1)	Q ₂	Q ₃
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

⑥ Not stable when $D=0, S=1, Q=1$ and $D=1, S=1, Q=0$

• Stable everywhere else

Note: Then there are two true's together from the truth table, then the circuit is unstable (oscillating).

∴ Unstable when $\overline{D}SQ, DS\overline{Q}$

⑦ The circuit doesn't store a bit - just a function